



Continue

Schema électrique minuterie avec contacteur

La minuterie permet de contrôler l'éclairage depuis plusieurs endroits éloignés les uns des autres et d'assurer un éclairage pendant une durée fixe lors de l'utilisation de la pièce dans un long couloir ou un escalier. . Ainsi, la temporisation de la minuterie Legrand (notre schéma) peut être réglée de 0,5 à 12 minutes avec un bouton actionnable par un petit tournevis.



